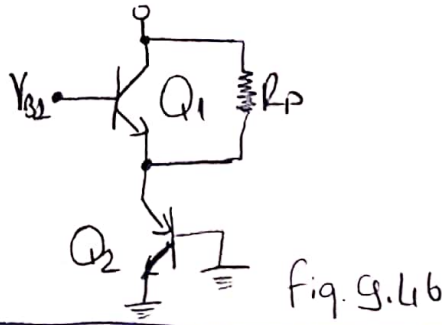



Hw 1.

Q1. Determine the output impedance of each circuit shown in fig 4.6. Assume $\beta \gg 1$. Explain which ones are considered cascode stages.

ABDULLAH
MEMİŞOĞLU
171024001



Cascode tipi için

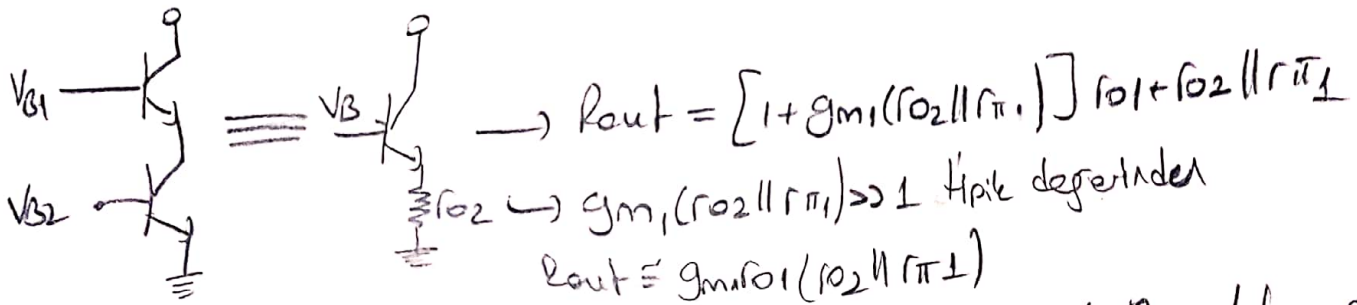


Burada fig 9.46 için $V_{B2} = 0$ ve r_{o1} 'e paralel R_P eklenmiştir.

Buna göre $\rightarrow R_{out} = (1 + g_m [r_{o1} \parallel R_P]) [r_{\pi 1} \parallel \frac{1}{g_{m2}}] + [r_{o1} \parallel R_P]$

R_P paraleli
eklenir


$V_{B2} = 0$
olduğundan

$V_{B2} = 0$ durumunda

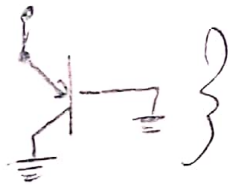

devre parçası
cascode tipine uygun değildir.

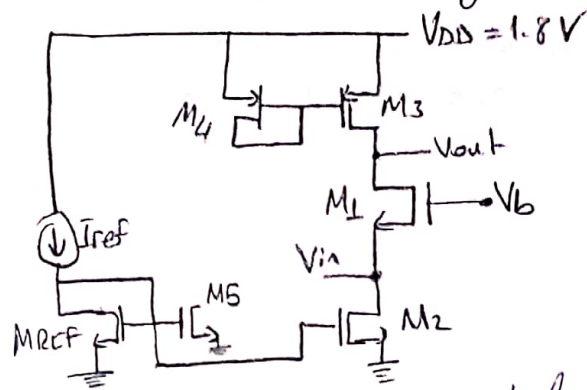Q2: The common-gate stage of Fig 9.83 employs the current source M_3 as the load to achieve



a high voltage gain. For simplicity, neglect channel-length modulation in M_1 . Assuming $(W/L)_3 = 40/0.18$, $\lambda_n = 0.1V^{-1}$, and $\lambda_p = 0.2V^{-1}$, design the circuit for a voltage gain of 20, an input impedance of 50Ω , and a power budget of 13mW. (You may not need all of the power budget.)

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = g_{m1} r_{o3} = \sqrt{2\mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right) I_{D1}} \cdot \frac{1}{\lambda_p I_D} = 20 \quad (\text{voltage gain})$$

$$r_{in} = \frac{1}{g_{m1}} \parallel r_{o2} \rightarrow \frac{1}{g_{m1}} \ll r_{o2} \rightarrow \frac{1}{g_{m1}} \parallel r_{o2} \approx \frac{1}{g_{m1}} = 50\Omega \quad (\text{input impedance})$$

$$r_{in} = \frac{1}{\sqrt{2\mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right) I_{D1}}} = 50\Omega \rightarrow \sqrt{2\mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right) I_{D1}} = \frac{1}{50\Omega} = g_{m1}$$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{1}{50} \cdot \frac{1}{\lambda_p I_{D1}} = \frac{1}{50} \cdot \frac{1}{0.2 \cdot I_{D1}} = 20 \rightarrow I_{D1} = \frac{1}{1000} \cdot \frac{1}{0.2} = 5mA$$

$$I_{D1} = I_{D2} = I_{D3} = 5mA \rightarrow \frac{1}{\lambda_n I_{D2}} = \frac{1}{\lambda_n I_{D1}} = \frac{1}{0.1 \cdot 5mA} = 2k\Omega //$$

$$g_{m1} = \sqrt{2\mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right) I_{D1}} = \frac{1}{50} \rightarrow 2 \cdot \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right) I_{D1} = \frac{1}{2500}$$

$$\mu_n C_{ox} = 100\mu A/V^2$$

$$\mu_p C_{ox} = 50\mu A/V^2$$

$$2 \cdot 100 \cdot \frac{W}{L} \cdot 5mA = \frac{1}{2500}$$

$$\frac{W}{L} = \frac{10000}{8.25 \cdot 10^4} \cdot \frac{1}{1000} = 400$$

$$\frac{W}{L} = 400$$

$$L_1 = 0.18 \quad W_1 = 72$$

$$2.2 \quad I_{TOT} = \frac{\text{Power}}{V_{DD}} = \frac{13 \text{ mW}}{1.8 \text{ V}} = 7.222 \text{ mA}$$

$$I_{D1} = I_{out} = 5 \text{ mA} \quad I_{D4} = I_{D5} = I_{ref} = I_1$$

$$I_{in} + I_{out} = I_{TOT} \quad I_{in} = (7.222 - 5) \text{ mA} = 2.222 \text{ mA}$$

$$I_{in} = 2I_1 \Rightarrow I_1 = I_{D4} = I_{D5} = I_{ref} = 1.11 \text{ mA}$$

$$I_{ref} = 1.11 \text{ mA} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right)_{ref} (V_{GS} - V_{TH})^2$$

$$I_{ref} = 1.11 \text{ mA} = \frac{1}{2} \cdot 100 \cdot 10^{-6} \cdot \left(\frac{W}{L} \right) \cdot (0.2)^2 \rightarrow \left(\frac{W}{L} \right)_{ref} = \frac{1.11 \cdot 10^{-3} \cdot 2 \cdot 10^6}{\frac{1}{100} \cdot 100} = \frac{1.11 \cdot 1000}{2} = 555$$

$$\left(\frac{W}{L} \right)_{ref} = 555 \Rightarrow \frac{W}{0.18} \Rightarrow W = 100 \rightarrow \left(\frac{W}{L} \right)_5 = \left(\frac{W}{L} \right)_{ref}$$

$$\left(\frac{100}{0.18} \right) = \left(\frac{W}{L} \right)_{ref}$$

$$\left(\frac{W}{L} \right)_{ref} = \left(\frac{100}{0.18} \right) \quad \left(\frac{W}{L} \right)_1 = \left(\frac{72}{0.18} \right)$$

$$M_3 = 5 \text{ mA}$$

$$M_4 = 1.11 \text{ mA}$$

$$I_{D4} = \frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right)_4 (V_{GS} - V_{TH})^2$$

$$1 \text{ mA} \quad \frac{50 \mu\text{m}}{0.18} \quad \frac{6.88}{0.18} \quad (V_{GS} - V_{TH})^2 = 0.810 = (V_{GS} - 0.4)^2$$

$$0.9004 = V_{GS} - 0.4$$

$$V_{GS4} = 1.3004 \text{ V}$$



M3 node

$V_{GS4} = V_{GS3}$ olması (current mirror için) $V_{DS3} < 0.800 \text{ V} \rightarrow$ satürasyonda olması için.


$$V_{DS3} < 0.5 - 1.300 \Rightarrow V_{DS3} < -0.800 \text{ V}$$

$$\frac{1}{g_{m1}} = 50 \Omega = \frac{V_{GS} - V_{TH}}{2 I_{D1}} \rightarrow V_{GS} = 0.9 \text{ V} \text{ olması}$$

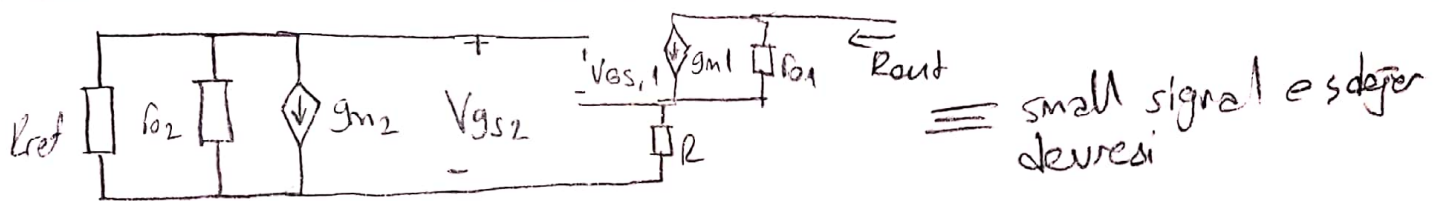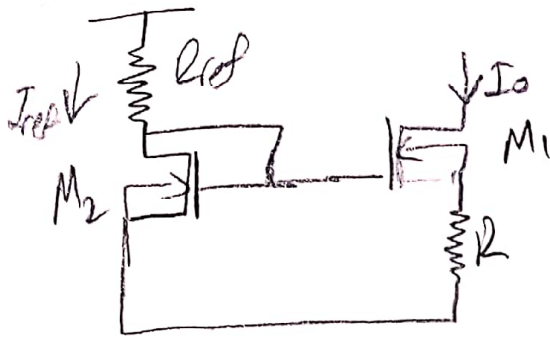Q3. The Widlar current source shown in Fig. P9.6 has $I_{ref} = 50 \mu A$, $R = 2 k\Omega$ and $V_{DD} = 12V$. The MOS parameters are $\mu_n = 100 \mu A/V^2$, $V_{t1} = 1V$, $V_{t2} = 1.00V$, and $(W/L)_1 = (W/L)_2 = 20$. Determine (a) the output current I_o , (b) the output resistance r_{o2} , and (c) the value of R_{ref}



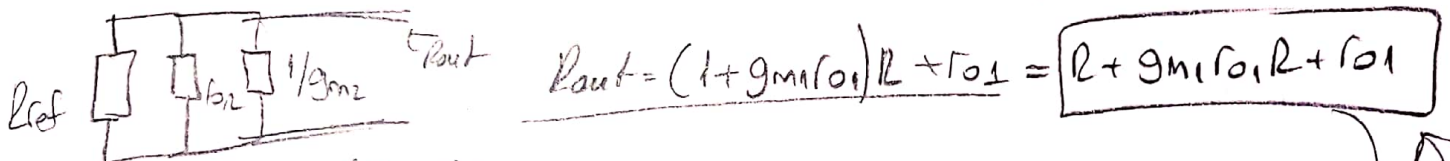$V_{GS1} = V_{GS2} = 0$ için small signal eşdeğer devresinde görülen devre



Kontrol için (R_{out}):

$$V_{test} = (i_{test} - g_{m1}V_{GS1})r_{o1} - V_{GS1} \rightarrow V_{GS1} = -i_{test} \cdot R$$

$$V_{test} = i_{test} [1 + g_{m1} \cdot R] r_{o1} + R \cdot i_{test}$$

$$\frac{V_{test}}{i_{test}} = R_{out} = (1 + g_{m1}R) r_{o1} + R = r_{o1} + g_{m1}R \cdot r_{o1} + R$$

kontrol edildi.

$$I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} \cdot (V_{GS} - V_{TH})^2$$

$$g_m = \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}} = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \mu_n C_{ox} \cdot \frac{W}{L} \cdot (V_{GS} - V_{TH}) = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH}) = g_m$$

Q3.2 DC Analiz (M₂)

gerilim $V_{DD} - R_{ref} \cdot \underbrace{I_{ref}}_{I_{D2}} - V_{GS,2} = 0$

$$V_{DD} = R_{ref} \cdot \left(\frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \cdot (V_{GS} - V_{TH})^2 \right) + V_{GS,2} \rightarrow g_{m2} = \frac{2I_D}{\partial V_{GS}} = \mu_n C_{ox} \cdot (V_{GS} - V_{TH})$$

$$I_{D2} = \frac{V_m}{I_{D2}}$$

$$100 \mu A / V^2 \cdot (V_{GS} - V_{TH})^2 = 50 \mu A \quad (V_{GS} - V_{TH}) = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0.707$$

$$V_{GS} = V_{TH} + 0.707$$

$$V_{GS} = 1.707V$$

$$I_2 = R_{ref} \cdot 50 \mu A + V_{GS,2}$$

DC Analiz (M₁)

Düğüm

$$\frac{V_{GS,2} - V_{GS,1}}{R} - I_{D1} = 0 \quad \frac{V_{GS,2} - V_{GS,1}}{R} = I_{D1} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} (V_{GS} - V_{TH})^2$$


$I_{D1} = I_{out}$ için M₁ satır esyinde varsayımı yapılır

$$V_{DS1} \geq V_{GS,1} - V_{TH} \rightarrow V_{D1} - V_{S1} \geq V_{GS1} - V_{TH} \rightarrow V_{D1} - R \cdot I_{out} \geq V_{GS1} - V_{TH}$$

$$V_{D1} - I_{out} \cdot R \geq \underbrace{V_{GS1} - V_{TH}}_{V_{GS2} - R I_{out}} \rightarrow V_{D1} - I_{out} R \geq V_{GS2} - R I_{out} - V_{TH}$$

$$V_{D1} \geq V_{GS2} - V_{TH}$$

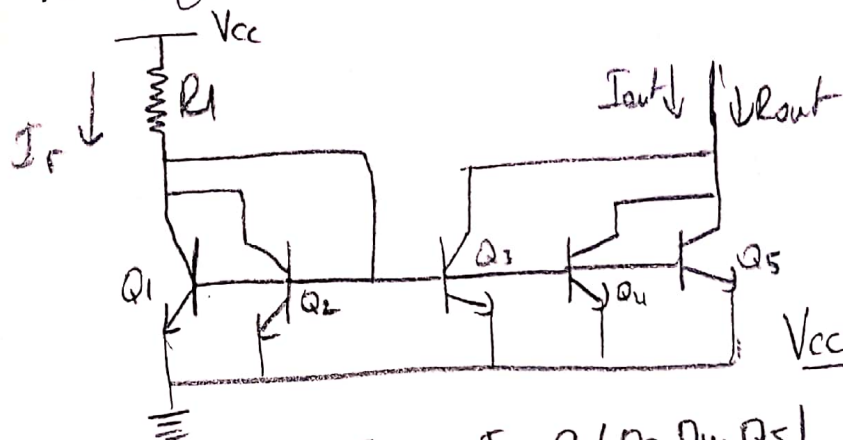Q4) The multiple transistors of the current source in Fig P9.2b have $\beta_F = 150$, $R_1 = 10k\Omega$, $V_{CC} = 15V$ and $V_A = 100V$. The B-E voltages are equal, $V_{BE} = 0.7V$. Calculate
 (a) the output current I_{out} , (b) the output resistance R_{out} (c) Thevenin equivalent voltage V_{TH} and (d) The collector current ratio if $V_{CE1} = 15V$



if $\beta \gg 1$ use $I_B \approx 0$
 $I_{B1} \approx I_{B2} \approx I_{B3} \approx I_{B4} \approx I_{B5} = 0$

$$\frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_1} = I_R = \frac{15 - 0.7}{10k} = \underline{\underline{1.43mA}}$$

$$I_R = 1.43mA, I_O = I_R \cdot \frac{3(Q_3, Q_4, Q_5)}{2(Q_1, Q_2)}$$


(a) $I_O = \frac{3}{2} I_R = 2.14mA$

$$R_O = \frac{V_A}{I_O/3} \parallel \frac{V_A}{I_O/3} \parallel \frac{V_A}{I_O/3} = \frac{V_A/3}{I_O/3} = \frac{V_A}{I_O}$$

$V_A = 100V, I_O = 2.14mA$
 (b) $R_O = \frac{100V}{2.14mA} = 46.728k\Omega$

(c) $V_{TH} = I_O \cdot R_O = 100V$

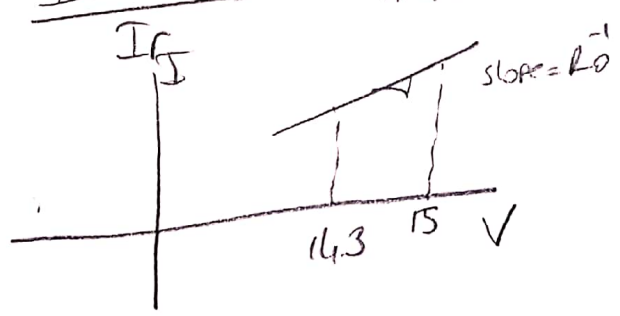
(d) collector current ratio
 $\frac{I_O + \Delta I_C}{I_R} = \frac{2.14mA + \Delta I_C}{1.43mA} = 1.5 + \frac{\Delta I_C}{1.43mA}$



$$\frac{1}{R_O} = \frac{\Delta I_C}{0.7V} \quad \Delta I_C = \frac{0.7V}{46.728k\Omega} = \underline{\underline{0.014mA}}$$

$$\Delta I_C = 0.014mA$$

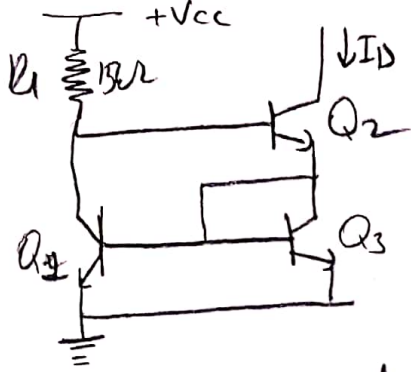Q5. For the Wilson current source in Fig. P9.31, determine the output current I_o and the output resistance R_o . Assume $V_{CC} = 20V$, $V_{BE} = 0.7V$, $V_T = 26mV$, $V_A = 150V$ and $\beta_F = 150$



Sol

$$I_{R1} = \frac{V_{CC} - (V_{BE1} + V_{BE2})}{R1}$$

$$I_{R1} = \frac{20 - (0.7 + 0.7)}{15k\Omega} = 1.24mA$$

BJT'ler eşdeğer dır.

$$I_{E2} = I_{C2} \cdot \left(\frac{\beta+1}{\beta} \right) = \left(\frac{\beta+1}{\beta} \right) \cdot I_{C1} \Rightarrow I_{C3} = I_{C2} \cdot \left(\frac{\beta+1}{\beta} \right) \cdot \left(\frac{\beta}{\beta+1} \right)$$

$\Rightarrow I_{C3} = I_{C1}$

$$I_R = I_{C1} + I_{B2}$$


$$I_R = I_{C2} \cdot \left(\frac{\beta+1}{\beta} \right) \cdot \left(\frac{\beta}{\beta+1} \right) + \frac{I_{B2}}{\frac{I_{C2}}{\beta}} = I_{C2} \left(\left(\frac{\beta+1}{\beta} \right) \cdot \left(\frac{\beta}{\beta+1} \right) + \frac{1}{\beta} \right)$$

$$I_R = I_{C2} \left(\frac{\beta+1}{\beta+1} + \frac{1}{\beta} \right)$$

$$I_R = I_{C2} \left(1 - \frac{1}{\beta+1} + \frac{1}{\beta} \right) = I_{C2} \left(1 - \frac{2\beta+2}{(\beta+1) \cdot \beta} \right) //$$

small-signal eşdeğer

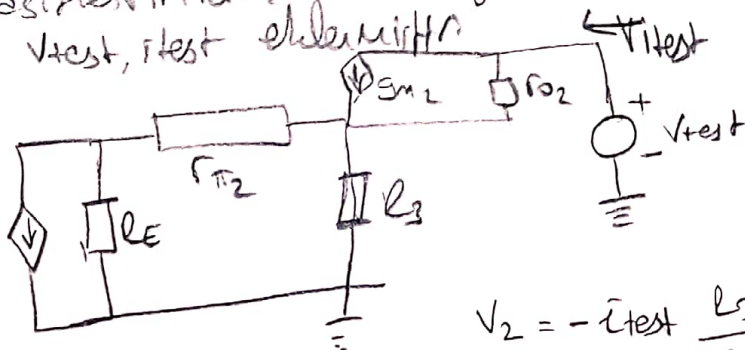Halk değerde $r_{o1} \gg R1$, $R1 \gg r_{o2}$ ve $g_{m1} \gg 1$ o yüzden basitleştirilmiş bir eşdeğer devre çizilmiştir ve çözüm yapabilmek için v_{test} , i_{test} eklemiştir.



Gerilim

$$V_{test} = (i_{test} - g_{m2}v_2) r_{o2} + i_{test} [R3 || r_e]$$

$$v_2 = -i_{test} \frac{R3}{R3 + r_e} \cdot r_{pi2}$$

$$V_{test} = i_{test} [r_{o2} + R3 || r_e] - g_{m2} r_{o2} \left[-i_{test} \frac{R3}{R3 + r_e} r_{pi2} \right]$$

$$R_{out} = \frac{V_{test}}{i_{test}} = r_{o2} + \frac{1}{\frac{1}{R3} + \frac{1}{r_e}} + \beta_2 \frac{R3 \cdot r_{o2}}{R3 + r_e}$$

$$R_{out} = r_{o2} + \frac{R3 \cdot (r_e + \beta r_{o2})}{R3 + r_e}$$

$$R_{out} = R_2 + \underbrace{R_3 \parallel R_e}_{\approx R_e} + r_{o2} \beta_2 \cdot \underbrace{\frac{R_e}{R_3 + R_e}}_{\approx \frac{1}{2}} \quad R_3 \approx R_e$$

$$R_{out} = r_{o2} + r_{o2} \cdot \beta_2 \cdot \frac{1}{2}$$

$$R_{out} = r_{o2} \left(1 + \frac{\beta_2}{2} \right) \quad g_m = \frac{I_C}{V_T} \quad g_m r_{\pi} = \beta \quad r_{\pi} = \frac{\beta}{g_m} = \frac{\beta \cdot V_T}{I_C}$$

$$I_0 = \frac{V_A}{I_C}$$

$$V_A = 150V \quad \beta_F = 150 \quad V_T = 26mV \quad V_{BE} = 0.7V \quad V_{CC} = 20V$$

$$I_E = 1.24mA \quad I_R = I_{C2} \cdot \left(1 - \frac{2\beta + 2}{(\beta + 2) \cdot A} \right)$$

$$I_C = \frac{1.24 \times 10^{-3}}{1 - \frac{302}{(302) \cdot 150}} \approx 1.24 \times 10^{-3}$$


$$r_o = \frac{150}{1.24 \times 10^{-3}} = 120.96k\Omega$$

$$r_{\pi} = \frac{150 \cdot 26 \times 10^{-3}}{1.24 \times 10^{-3}} = \underline{\underline{3145.16\Omega}}$$


$$g_m = \frac{1.24 \times 10^{-3}}{26 \times 10^{-3}} = 0.047$$

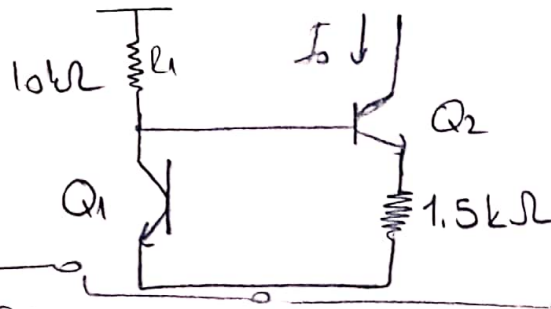Q6. Determine the sensitivity S of output current I_o to supply voltage V_{cc} for the circuit in Fig P.9.34 S is defined as

$$S = \frac{V_{cc}/I_o}{\Delta I_o / \Delta V_{cc}}$$


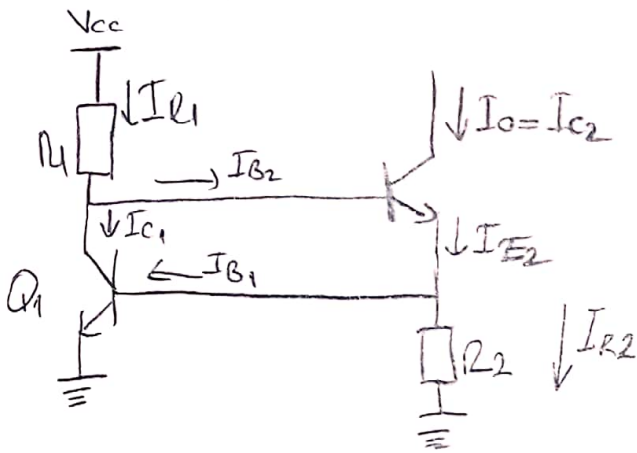
$$S = \frac{\Delta I_o / I_o}{\Delta V_{cc} / V_{cc}} = \frac{\partial I_o}{\partial V_{cc}} \cdot \frac{V_{cc}}{I_o}$$



$$\frac{V_{cc} - (V_{BE1} + V_{BE2})}{R_1} = I_{R1}$$

$$I_{R1} = I_{B2} + I_{C1} \rightarrow \text{node}$$

$$I_o = I_{C2} = I_{B2} \cdot \beta$$

$$I_{R1} = \frac{I_o}{\beta} + I_{C1} \quad I_{C1} = \beta I_{B1}$$

$$V_{cc} = I_{R1} R_1 + V_{BE1} + V_{BE2} \quad I_{R1} = \frac{I_o}{\beta} + \beta \left(\frac{I_o (\beta+1)}{\beta} - \frac{V_{BE1}}{R_2} \right) \quad I_{E2} = \frac{V_{BE1}}{R_2} = I_{B1}$$

$$V_{cc} = R_1 \left[\frac{I_o}{\beta} + \beta \left(\frac{I_o (\beta+1)}{\beta} - \frac{V_{BE1}}{R_2} \right) \right] + V_{BE1} + V_{BE2}$$

$$\beta \left[\frac{I_o (\beta+1)}{\beta} - \frac{V_{BE1}}{R_2} \right] = I_{C1}$$

$$\frac{V_{cc} - V_{BE1} - V_{BE2}}{R_1} + \frac{\beta \cdot V_{BE1}}{R_2} = \frac{I_o}{\beta} + \frac{\beta \cdot I_o (\beta+1)}{\beta} \rightarrow I_o \left(\frac{1}{\beta} + \beta + 1 \right)$$

$$I_o = \left[\frac{V_{cc} - V_{BE1} - V_{BE2}}{R_1} + \frac{\beta V_{BE1}}{R_2} \right] \cdot \frac{1}{\frac{1}{\beta} + \beta + 1} \quad V_{BE1} = V_{BE2} = 0.7V$$

$$I_o = \left[\frac{V_{cc} - 1.4}{10k\Omega} + \frac{0.7\beta}{R_2} \right] \cdot \frac{\beta}{\beta^2 + \beta + 1}$$

$$\frac{\partial I_o}{\partial V_{cc}} = \frac{\partial \left[\left(\frac{V_{cc} - 1.4}{10k\Omega} + \frac{0.7\beta}{R_2} \right) \cdot \frac{\beta}{\beta^2 + \beta + 1} \right]}{\partial V_{cc}} \equiv \boxed{1 = \frac{1}{10k\Omega} \cdot \frac{\beta}{\beta^2 + \beta + 1} \cdot \frac{V_{cc}}{I_o}} \quad \text{eq. 1}$$

Q6.2

$$I_0 = \left[\frac{V_{cc} - 1.4}{10k\Omega} + \frac{0.7\beta}{R_2} \right] \frac{\beta}{\beta^2 + \beta + 1}$$

$$I_0 \cdot \left(\frac{\beta^2 + \beta + 1}{\beta} \right) = \frac{V_{cc}}{10k\Omega} - \frac{1.4}{10k\Omega} - \frac{0.7\beta}{1.5k\Omega}$$

$$\left[I_0 \cdot \left(\frac{\beta^2 + \beta + 1}{\beta} \right) + \frac{1.4}{10k\Omega} + \frac{0.7\beta}{1.5k\Omega} \right] \cdot 10k\Omega = V_{cc}$$

$$\text{Eq. 1} \rightarrow 1 = \frac{1}{10k\Omega} \cdot \left(\frac{\beta}{\beta^2 + \beta + 1} \cdot \frac{V_{cc}}{I_0} \right)$$

$$10k\Omega \cdot \left(\frac{\beta^2 + \beta + 1}{\beta} \right) = \frac{I_0 \cdot \left(\frac{\beta^2 + \beta + 1}{\beta} \right) + \frac{1.4}{10k\Omega} + \frac{0.7\beta}{1.5k\Omega}}{I_0}$$

$$10k\Omega \cdot \left(\frac{\beta^2 + \beta + 1}{\beta} \right) = \frac{\beta^2 + \beta + 1}{\beta} + \frac{1.4}{10k\Omega \cdot I_0} + \frac{0.7\beta}{1.5k\Omega \cdot I_0}$$

$$= 9999 \left(\frac{\beta^2 + \beta + 1}{\beta} \right) = \frac{2100\beta + 7000\beta I_0}{15 \times 10^6 \cdot I_0^2} = \frac{1}{I_0} \cdot \frac{9100}{15 \times 10^6}$$

$$I_0 = \frac{9100}{15 \times 10^6} \cdot \left(\frac{\beta}{\beta^2 + \beta + 1} \right) \cdot \frac{1}{9999} \approx 1000$$

$$I_0 = 0.0606 \times 10^{-6} \left(\frac{\beta}{\beta^2 + \beta + 1} \right) A$$

I_0 yerine yazılarak V_{cc} bulunur.

$$V_{cc} = \left[I_0 \left(\frac{\beta^2 + \beta + 1}{\beta} \right) + \frac{1.4}{10k\Omega} + \frac{0.7\beta}{1.5k\Omega} \right] \cdot 10k\Omega$$

$$V_{cc} = \left[0.0606 \times 10^{-6} + \frac{1.4}{10k\Omega} + \frac{0.7\beta}{1.5k\Omega} \right] \cdot 10k\Omega$$

$$V_{cc} = \left[0.160 \times 10^{-3} + \frac{0.7\beta}{1.5k\Omega} \right] \cdot 10k\Omega = 1.600 + 4.666\beta = V_{cc}$$